
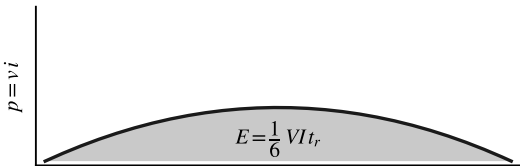




(a) carga resistiva

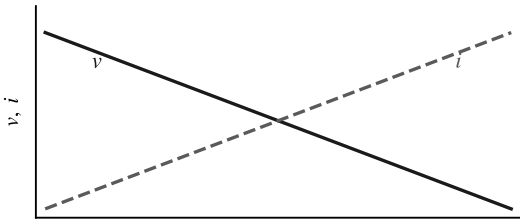

$$E = \frac{1}{6} VI t_r$$

intervalo de transição t_r

(b) carga indutiva grampeada

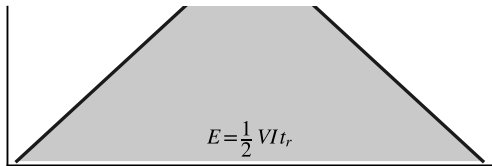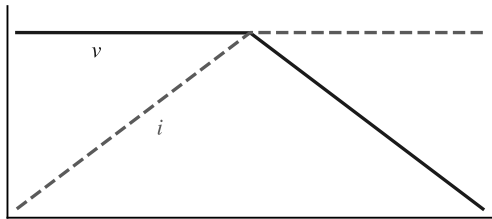

$$E = \frac{1}{2} VI t_r$$

intervalo de transição t_r